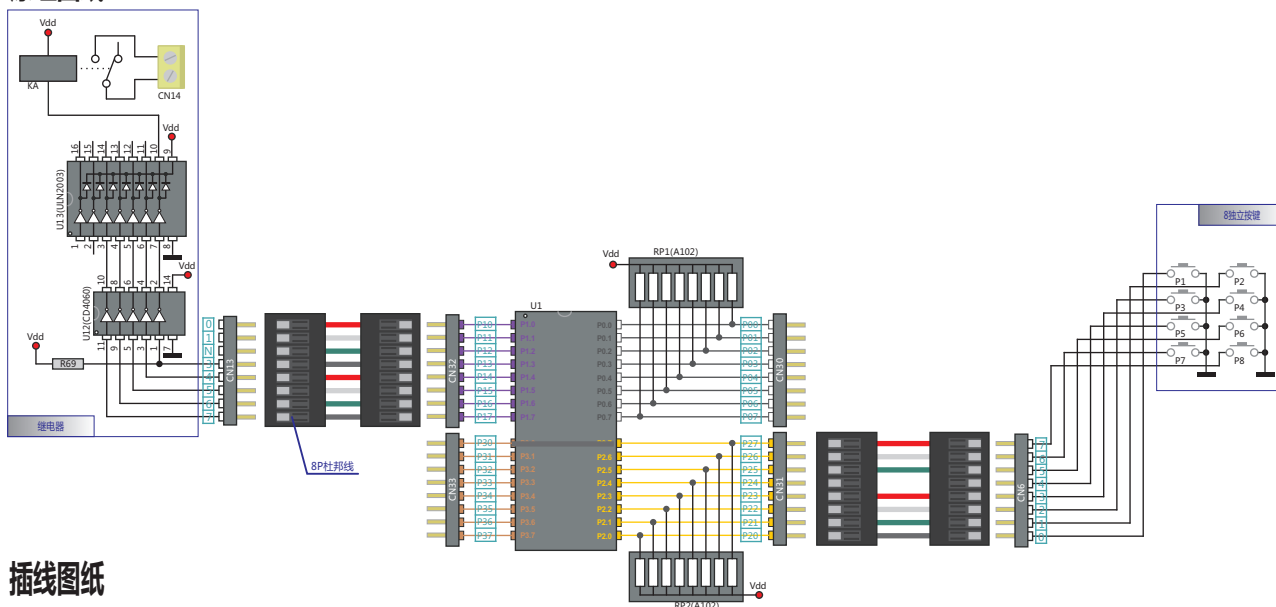



实验名称 独立按键单键继电器控制

实验目的 学习继电器的原理及利用单按键控制方法

原理图纸




插线图纸

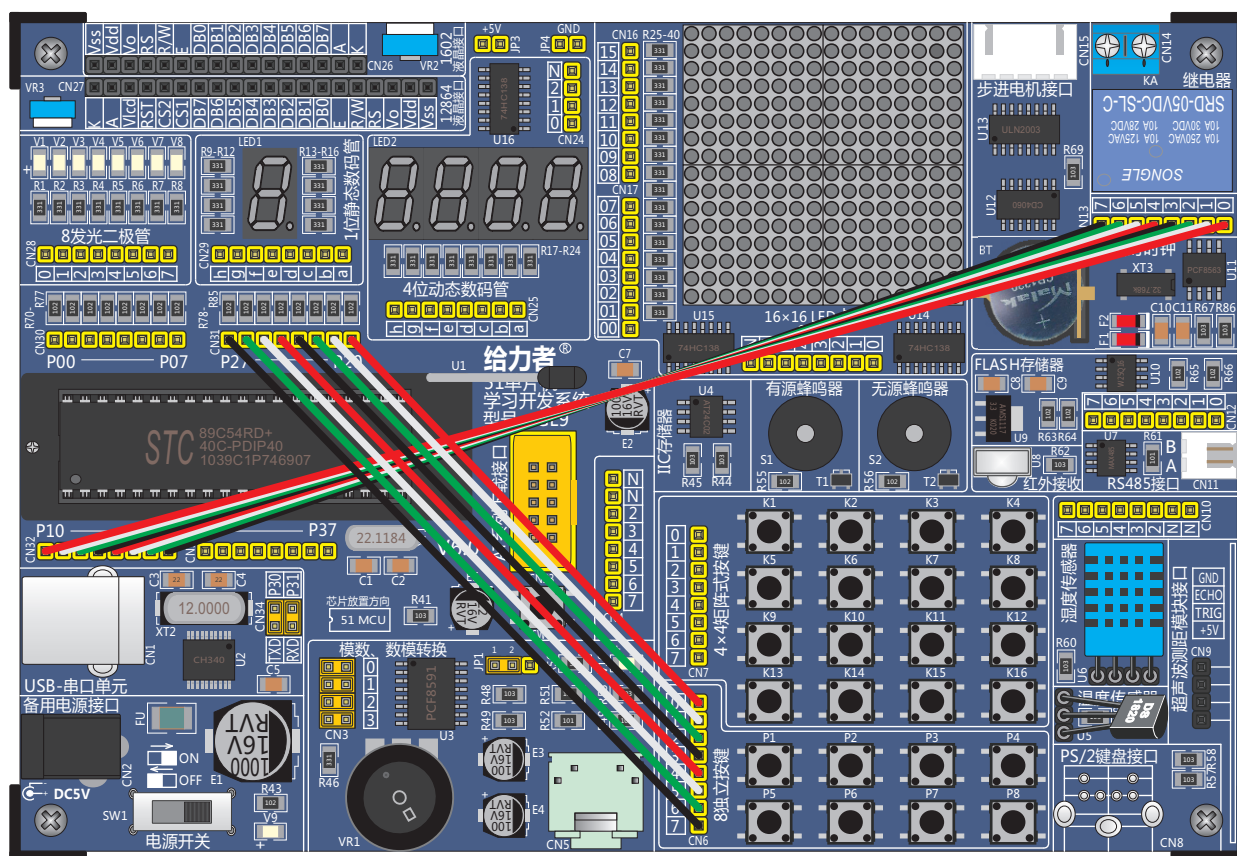


(注意排线有线序要求,不要插反)

下载代码 代码位置：光盘\GL9例程源代码\【实验21】独立按键单键控制继电器\源代码\TEST21.hex

实验结果 P1键设计为乒乓开关,即按一下开,再按一下关

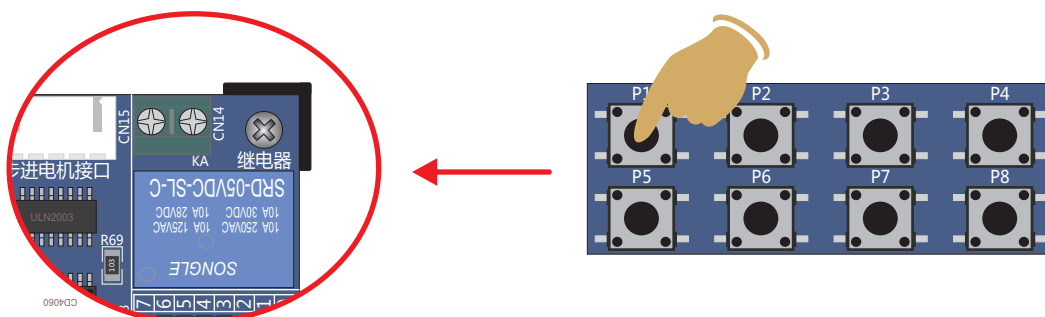

按P1键,控制继电器吸合,继电器吸合时,有"搭"的一个声音

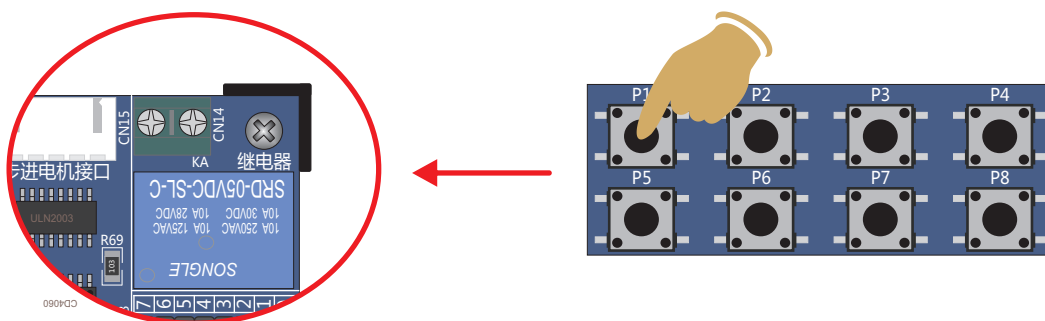

再按一次P1键,继电器释放