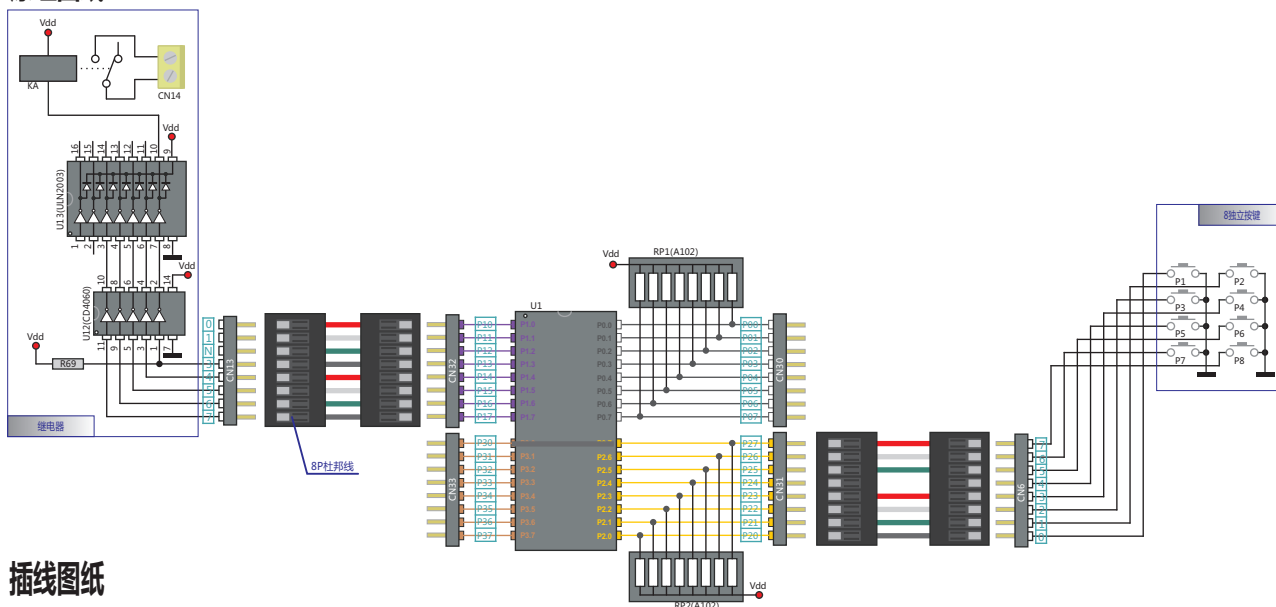



**实验名称** 独立按键双键继电器控制

**实验目的** 学习继电器的原理及利用双按键控制方法

### 原理图纸




### 插线图纸

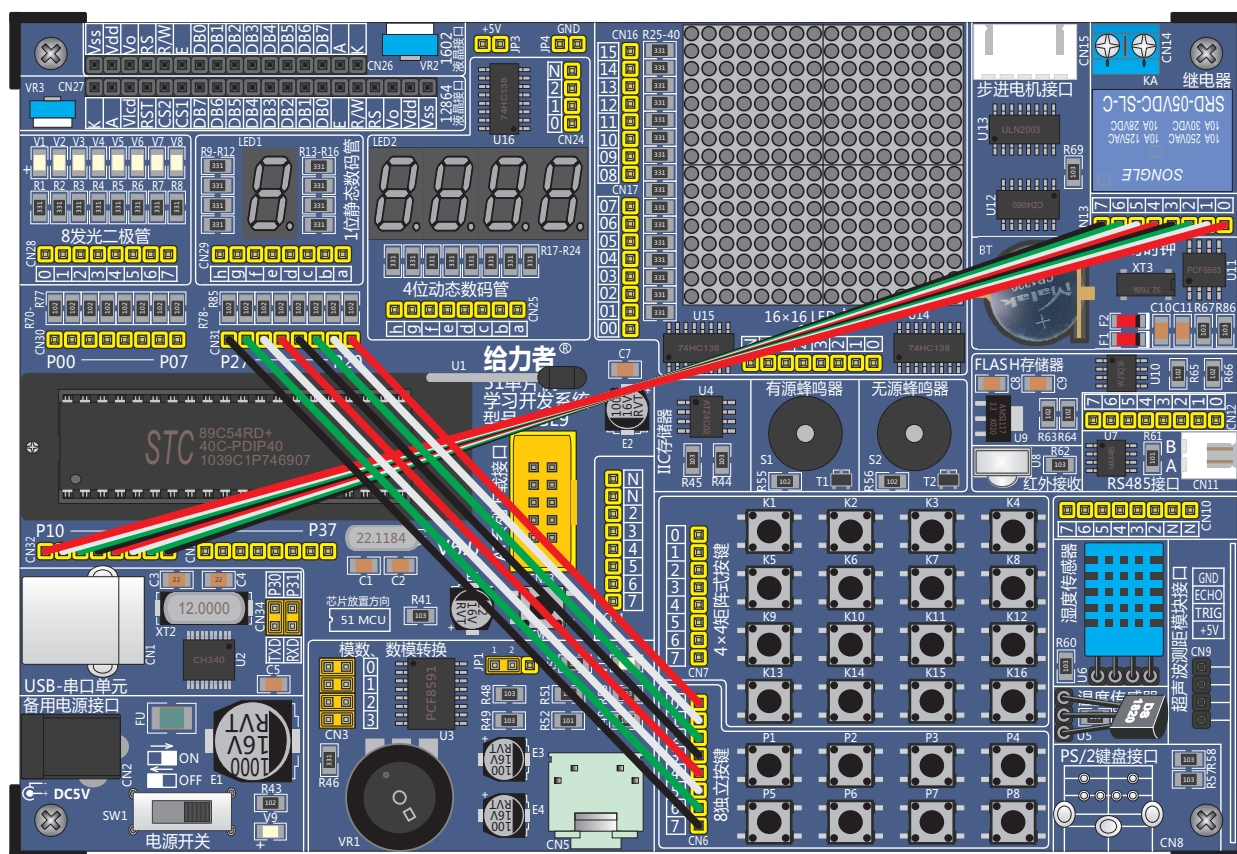


(注意排线有线序要求,不要插反)

**下载代码** 代码位置：光盘\GL9例程源代码\【实验20】独立按键双键控制继电器\源代码\TEST20.hex

**实验结果** 按P1键控制继电器吸合;按P2键控制继电器释放.

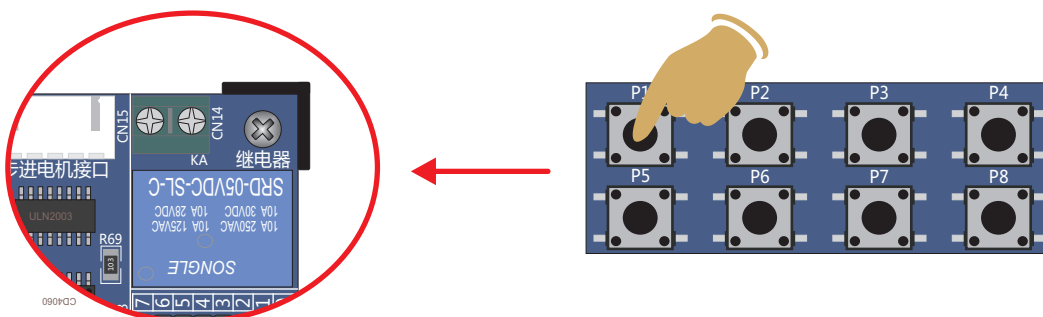

按P1键,控制继电器吸合,继电器吸合时,有"搭"的一个声音

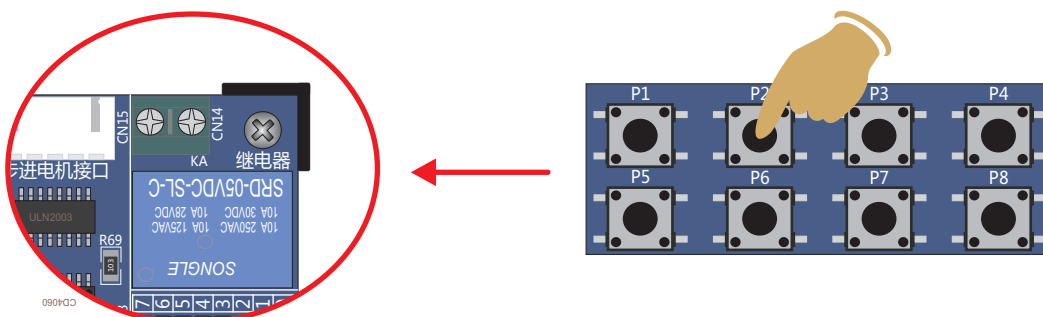

按P2键,控制继电器释放